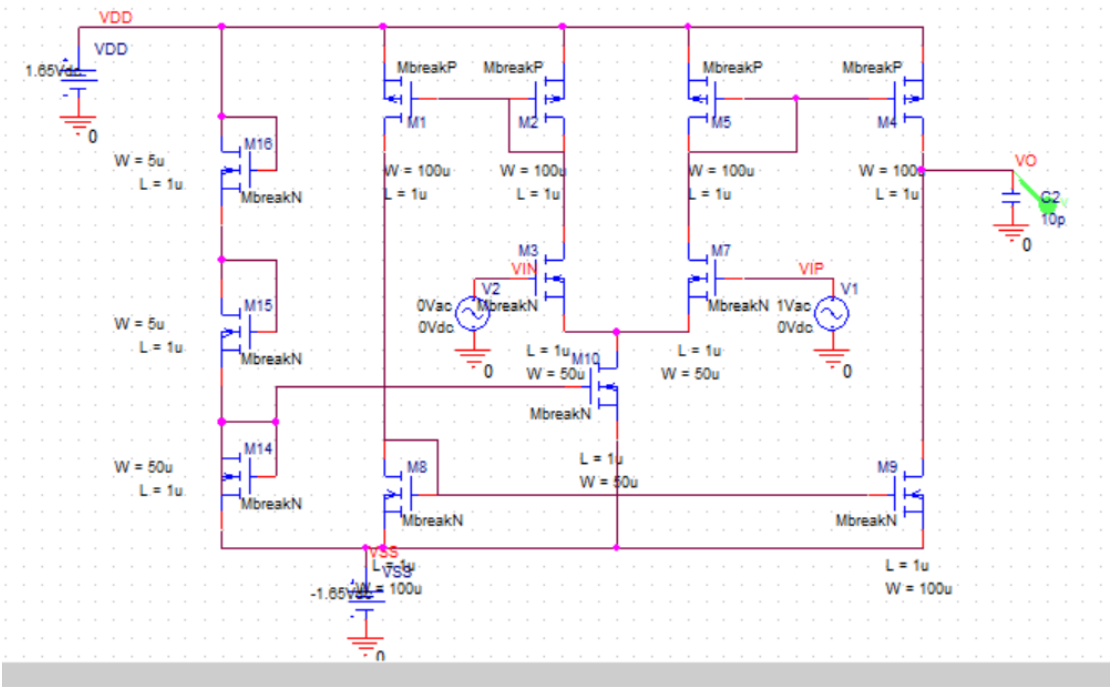


B06602035 李晴妍


DP2:

Schematics:



Bode plot & phase

Gain / PM:

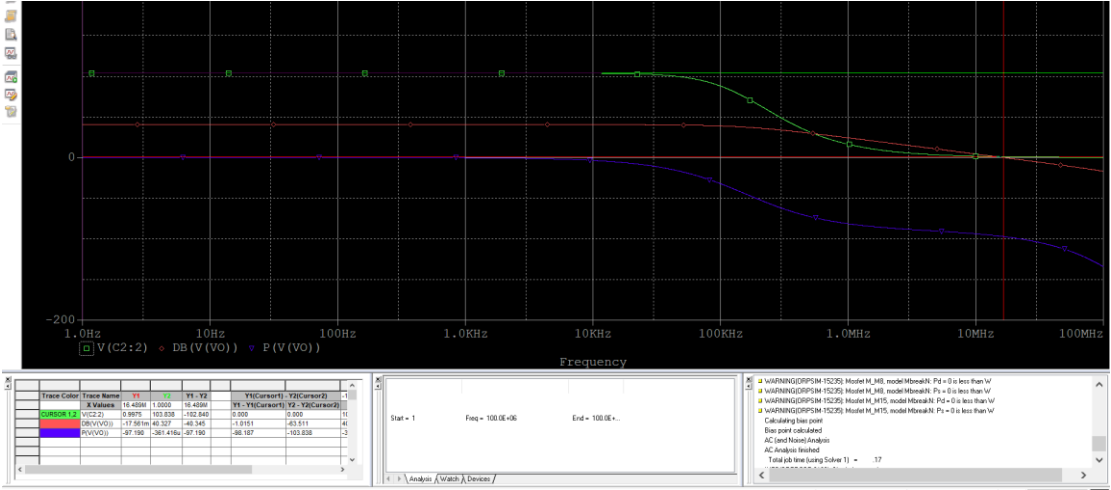


Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2	Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)	
	X Values	16.489M	1.0000	16.489M	Y1 - Y1(Cursor1) Y2 - Y2(Cursor2)	
CURSOR 1,2	V(C2:2)	0.9975	103.838	-102.840	0.000	0.000
	DB(V(VO))	-17.561m	40.327	-40.345	-1.0151	-63.511
	P(V(VO))	-97.190	-361.416u	-97.190	-98.187	-103.838

Gain: $103.838\text{V}/1\text{V} = 103.838\text{V}$

PM: -97.190 degree


BW / GBW:

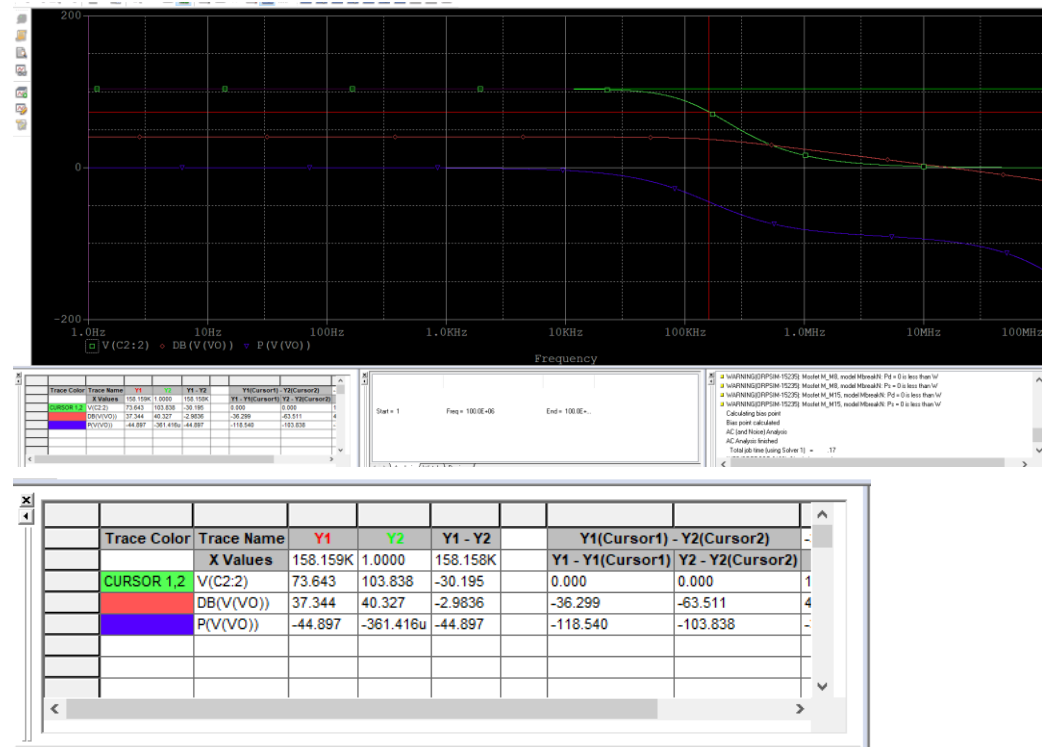

BW: 158.159KHz

GBW: $158.159\text{K} * 73.643 = 11647303.24 = 11.65\text{MHz}$

Power:

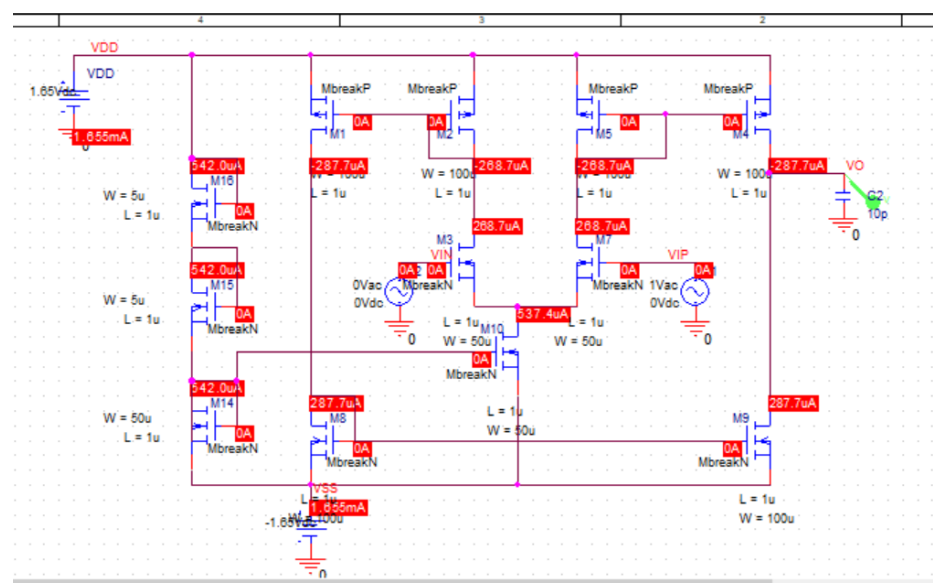

Power: $3.3\text{V} * 1.655\text{mA} = 5.4615\text{mW}$

netlist file:

```
* source DESIGN2
M_M2          N20468 N20468 VDD VDD MbreakP
+ L=1u
+ W=100u
M_M10         N20684 N24200 VSS VSS MbreakN
+ L=1u
+ W=50u
M_M7          N20480 VIP N20684 N20684 MbreakN
+ L=1u
+ W=50u
V_VSS         VSS 0 -1.65Vdc
V_V1          VIP 0 DC 0Vdc AC 1Vac
C_C2          0 VO 10p TC=0,0
M_M8          N20498 N20498 VSS VSS MbreakN
+ L=1u
+ W=100u
M_M9          VO N20498 VSS VSS MbreakN
+ L=1u
+ W=100u
M_M3          N20468 VIN N20684 N20684 MbreakN
+ L=1u
+ W=50u
M_M5          N20480 N20480 VDD VDD MbreakP
+ L=1u
+ W=100u
M_M4          VO N20480 VDD VDD MbreakP
+ L=1u
+ W=100u
V_VDD         VDD 0 1.65Vdc
M_M14         N24200 N24200 VSS VSS MbreakN
+ L=1u
+ W=50u
V_V2          VIN 0 DC 0Vdc AC 0Vac
M_M1          N20498 N20468 VDD VDD MbreakP
+ L=1u
+ W=100u
M_M15         N32108 N32108 N24200 N24200 MbreakN
```

+ L=1u

+ W=5u

M_M16 VDD VDD N32108 N32108 MbreakN

+ L=1u

+ W=5u

Simulation using the following netlist:

* source DESIGN2

M_M2 N20468 N20468 VDD VDD MbreakP L=1u W=100u

M_M10 N20684 N24200 VSS VSS MbreakN L=1u W=50u

M_M7 N20480 VIP N20684 N20684 MbreakN L=1u W=50u

M_M8 N20498 N20498 VSS VSS MbreakN L=1u W=100u

M_M9 VO N20498 VSS VSS MbreakN L=1u W=100u

M_M3 N20468 VIN N20684 N20684 MbreakN L=1u W=50u

M_M5 N20480 N20480 VDD VDD MbreakP L=1u W=100u

M_M4 VO N20480 VDD VDD MbreakP L=1u W=100u

M_M14 N24200 N24200 VSS VSS MbreakN L=1u W=50u

M_M1 N20498 N20468 VDD VDD MbreakP L=1u W=100u

M_M15 N24216 N24216 N24200 N24200 MbreakN L=1u W=5u

M_M16 VDD VDD N24216 N24216 MbreakN L=1u W=5u

Power = 1.7917 mW

Gain = 104.5194 V/V

PM = 81.4698 degree

BW = 196.1 kHz

GBW = 20.49625434 MHz

SR+ = 18.54 V/us

SR- = -20.89 V/us

ICMR+ = 1.3000 V

ICMR- = -0.8500 V

Total Area = 2430 um^2

Score = 76.4294635497942