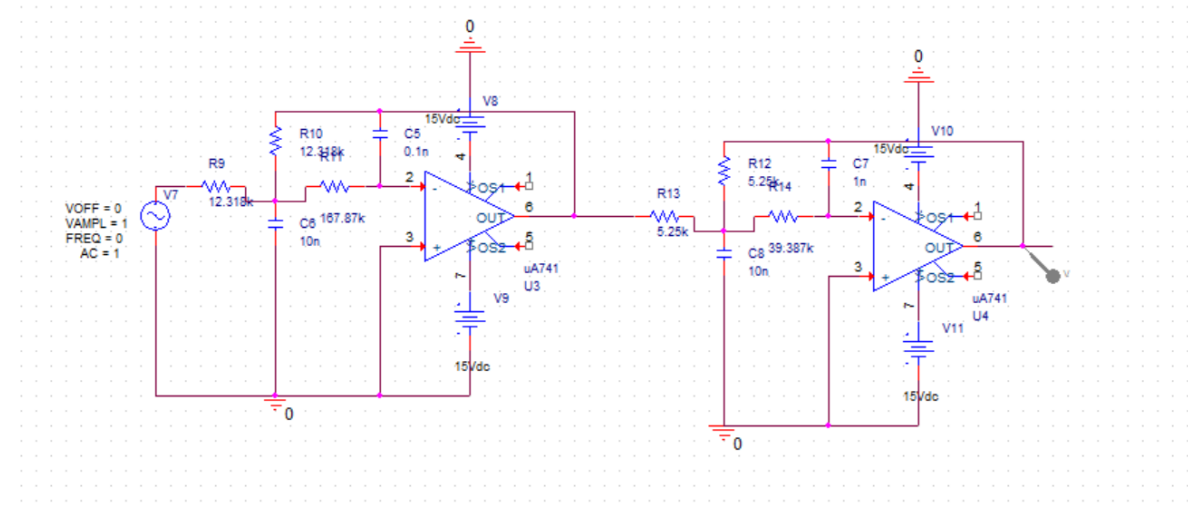


B06602035 李晴妍


2019/4/13

DP1

Schematics:



Bode plot & phase:

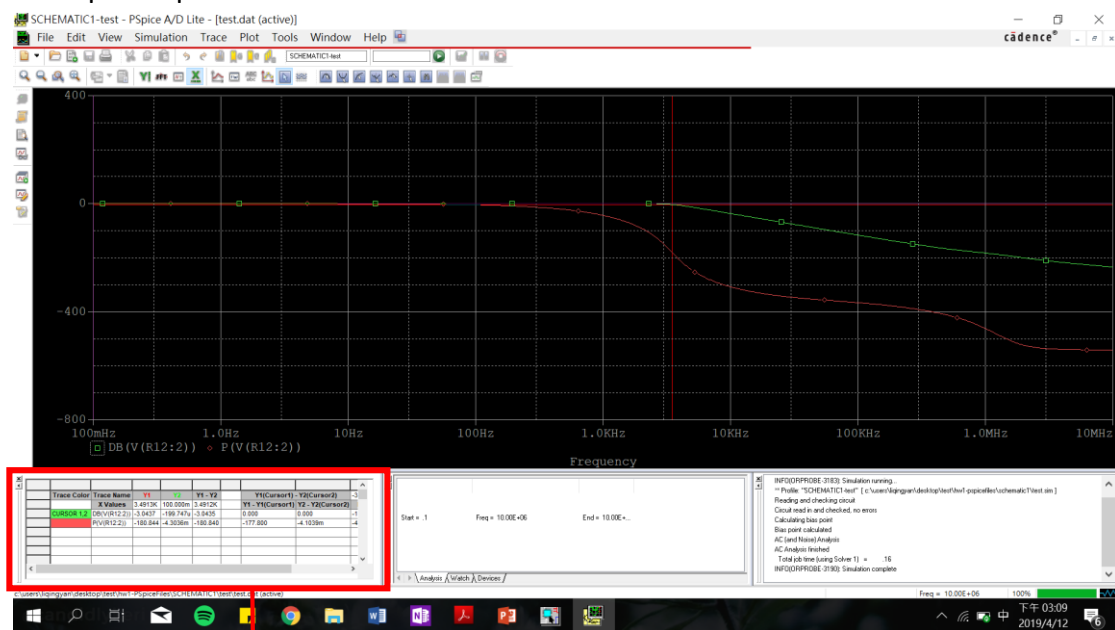

Marker 3dB:

Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2	Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)
	X Values	3.4913K	100.000m	3.4912K	Y1 - Y1(Cursor1) Y2 - Y2(Cursor2)
CURSOR 1,2	DB(V(R12:2))	-3.0437	-199.747u	-3.0435	0.000
	P(V(R12:2))	-180.844	-4.3036m	-180.840	-177.800

Resistor & capacitance value:

normalize			denormalize		normalize			denormalize	
s	0.7654				s	1.8478			
R9	3.36E+02	1.23E+01	3.357311E+05	1.231807E+04	R13	7.88E+01	5.25E+00	7.8775E+04	5.2498E+03
R11	6.16E+00	1.68E+02	6.159035E+03	1.678655E+05	R14	2.62E+00	3.94E+01	2.6249E+03	3.9387E+04
R10	3.36E+02	1.23E+01	3.357311E+05	1.231807E+04	R12	7.88E+01	5.25E+00	7.8775E+04	5.2498E+03
C6	2.20E-01		1.00E-08		C8	2.20E-01		1.00E-08	10n
C5	2.20E-03		1.00E-10		C7	2.20E-02		1.00E-09	1n
scaling	1000				scaling	1000			
cut-off f	3500				cut-off f	3500			
a	21991148.58				a	21991148.58			

Calculation:

先決定 $s=0.7654$, $\text{scaling}=1000$, $\text{cut-off } f=3500$, $C6(\text{denormalize})=10\text{n}$,
 $C5(\text{denormalize})=0.1\text{n}$

Normalize calculation:

$$a=2*\pi*\text{scaling}*\text{cut-off } f$$

$$C6 = C6(\text{denormalize})*a$$

$$C5 = C5(\text{denormalize})*a$$

$$R9 = s/2/C5 + \text{SQRT}((s*C6)^2 - 8*C6*C5)/2/C6/C5$$

$$R10 = R9$$

$$R11 = 1/R9/C6/C5$$

Denormalize calculation:

$$R9(\text{denormalize})=R9*\text{scaling}$$

$$R10(\text{denormalize})=R10*\text{scaling}$$

$$R11(\text{denormalize})=R11*\text{scaling}$$

右邊同樣方式。